

KUNCI JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA HUKUM KIRCHHOFF I DAN II

Daftar Kunci Jawaban:

1. B. Hukum Arus
2. B. Sama dengan arus keluar
3. D. 5 A
4. C. Muatan listrik
5. C. Ampere
6. B. Tegangan dalam loop
7. D. Nol
8. B. $15 - 5 - 10 = 0$
9. A. Energi
10. C. Volt